

State - Diagram

Excitation Table :-

PS	In	Ns	Out
IDLE	0	IDLE	0
	1	S1	0
S1	0	S10	0
	1	S1	0
S10	0	IDLE	0
	1	S101	0
S101	0	S10	1
	1	S1	0

Transition Table:-

(Ns, Out)

PS	0	1
IDLE	(IDLE, 0)	(S1, 0)
S1	(S10, 0)	(S1, 0)
S10	(IDLE , 0)	(S101, 0)
S101	(S10, 1)	(S1, 0)

IDLE \rightarrow 00
 S1 \rightarrow 10
 S10 \rightarrow 01
 S101 \rightarrow 11

Current state	Next state	I/P
0 0	0 0	0
0 0	0 0	1
1 0	1 0	0
1 0	1 0	1
0 1	0 1	0
0 1	0 1	1
1 1	1 1	0
1 1	1 1	1
O/P	D ₁	D ₂
0	0	0
0	1	0
0	0	1
0	1	0
0	0	0
0	1	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$Q_1 Q_2$	00	01	11	10
X				
0	0	0	0	0
1	1	1	1	1


$$D_1 = X$$

$Q_1 Q_2$	00	01	11	10
X				
0	0	0	1	1
1	0	1	0	0

$$D_2 = \bar{X} Q_1 + X \bar{Q}_1 Q_2$$

$Q_1 Q_2$	00	01	11	10
X				
0	0	0	1	0
1	0	0	0	0

$$Y = Q_1 Q_2 \bar{X}$$

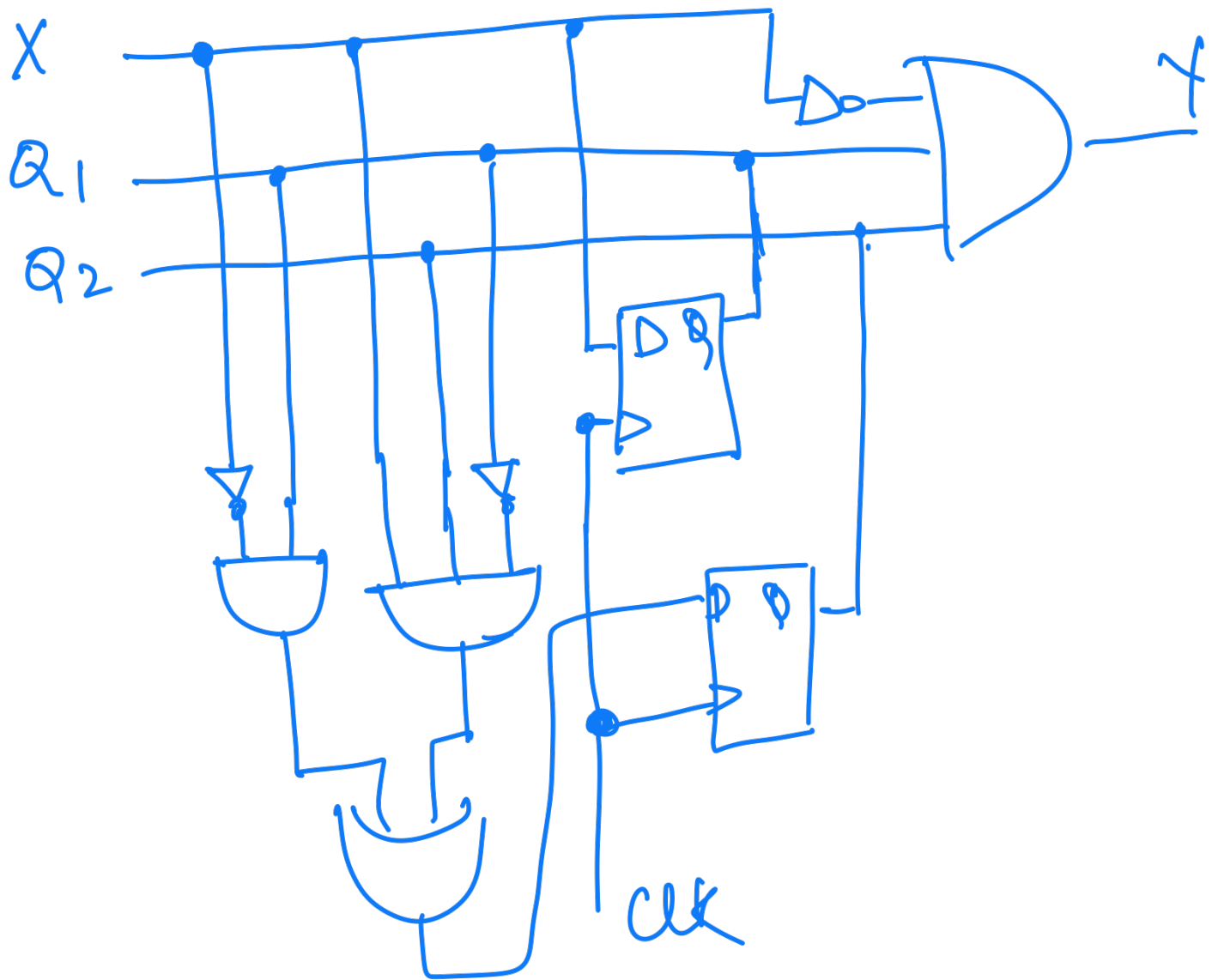

Circuit

